



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico – CTC
Departamento de Engenharia Elétrica



“EEL7020 – Sistemas Digitais”

Prof. Eduardo Augusto Bezerra

Eduardo.Bezerra@eel.ufsc.br


Florianópolis, agosto de 2011.

Sistemas Digitais


*Projeto de somador de 4 bits
“construindo uma calculadora”*

Arquivo: lab2_VHDL.pdf
parte III

Exemplo: somador de 4 bits

 

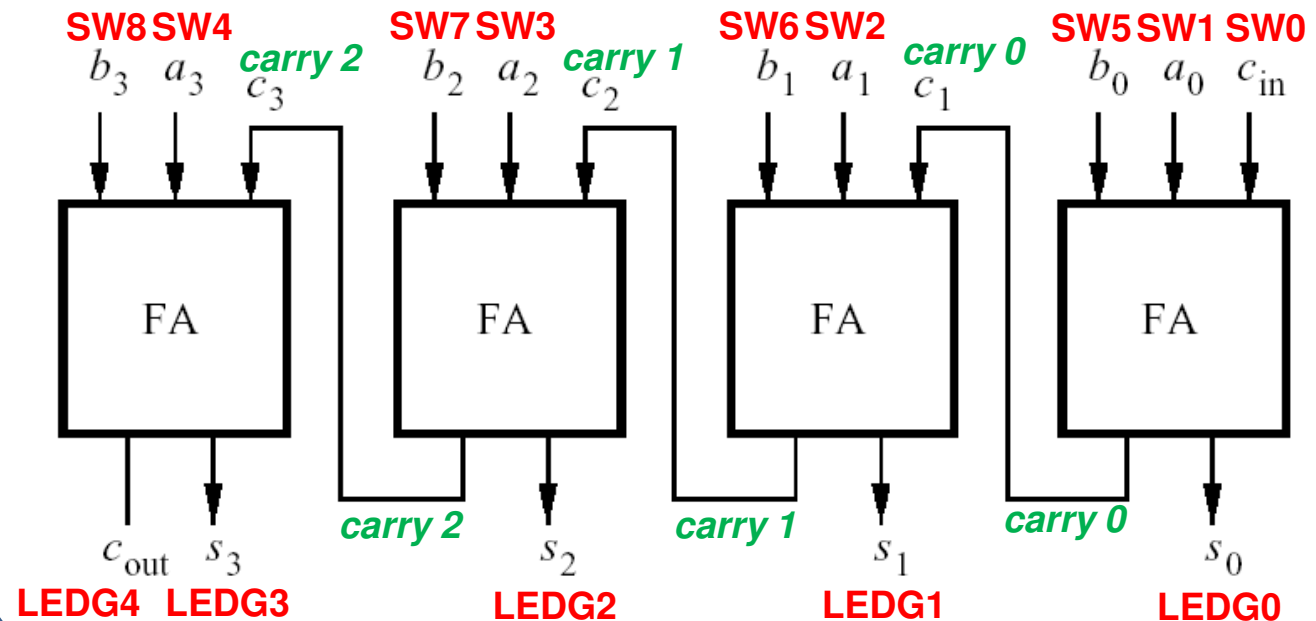Ripple-carry adder de 4 bits, construído com 4 FAs




b	a	c_i	c_o	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

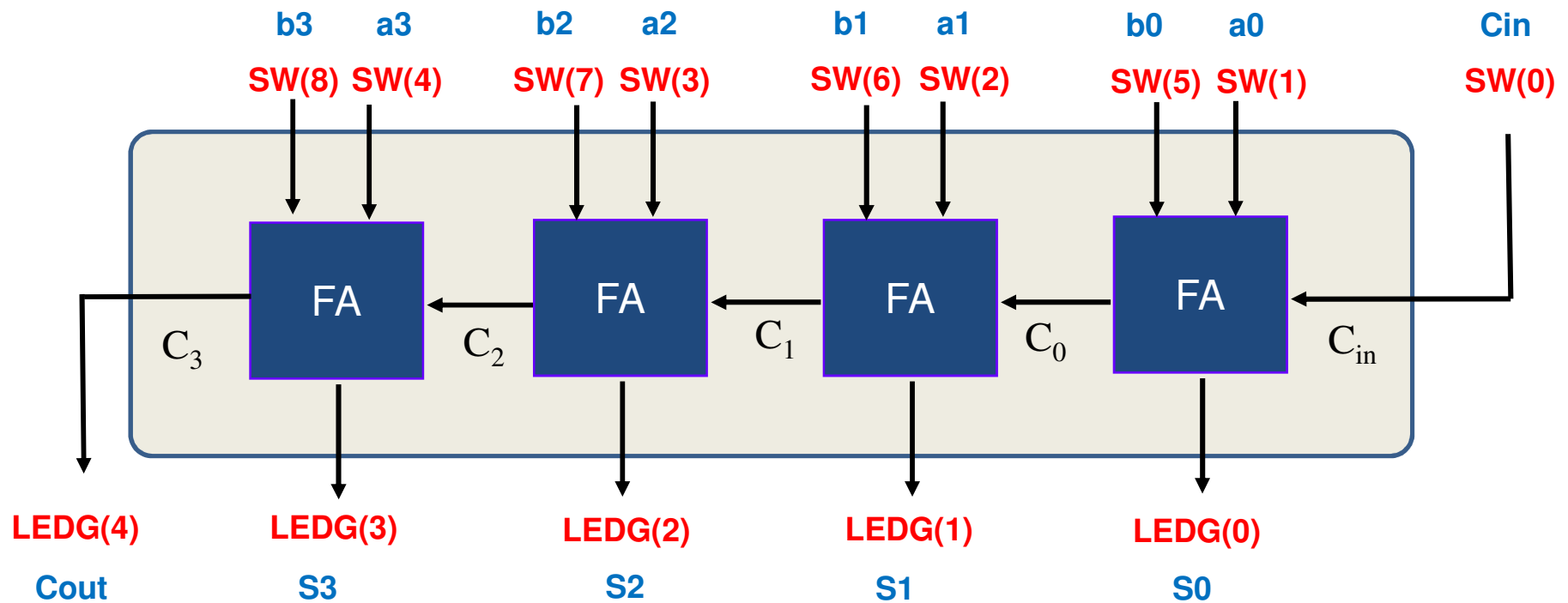Exemplo: somador de 4 bits

Ripple Carry Addder (RCA)

$$\begin{array}{r} C_{out} \\ C_3 \quad C_2 \quad C_1 \quad C_0 \quad C_{in} \\ \quad A_3 \quad A_2 \quad A_1 \quad A_0 \\ + \quad B_3 \quad B_2 \quad B_1 \quad B_0 \\ \hline S_3 \quad S_2 \quad S_1 \quad S_0 \end{array}$$



Exemplo: somador de 4 bits

A seguir são apresentadas três implementações em VHDL para um somador de 4 bits para utilização no kit DE2 da Altera.

Algumas observações:

- A “Solução I” é bastante semelhante às implementações em VHDL estrutural e comportamental do multiplexador e do decodificador desenvolvidas nas últimas aulas.
- Na “Solução I”, notar a utilização do *signal **carry*** na *architecture*.
- Na “Solução II” foi criado um **componente** que implementa um somador completo (*Full-Adder* ou FA) na entity FA, e esse componente é utilizado na *architecture* RCA_stru da *entity* RCA.
- Nessa “Solução II”, notar a existência de duas declarações *entity* e duas declarações *architecture* no mesmo código VHDL.
- Na “Solução III”, foi utilizado o operador **+** para geração do somador de 4 bits.
- Para utilizar esse operador **+** é necessário incluir o **use IEEE.std_logic_unsigned.all;**

Solução I

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY Somador4 IS
    PORT (
        SW : IN STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNT0 0);
        LEDR : OUT STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNT0 0);
        LEDG : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0)
    );

```

```

END Somador4;

```

```

ARCHITECTURE lab4_stru OF Somador4 IS

```

```

    signal carry: std_logic_vector(3 downto 0);

```

```

BEGIN

```

```

    LEDG(0) <= ((SW(1) xor SW(5)) xor SW(0));

```

```

    carry(0) <= SW(5) when ((SW(1) xor SW(5)) = '0') else SW(0);

```

```

    LEDG(1) <= ((SW(2) xor SW(6)) xor carry(0));

```

```

    carry(1) <= SW(6) when ((SW(2) xor SW(6)) = '0') else carry(0);

```

```

    LEDG(2) <= ((SW(3) xor SW(7)) xor carry(1));

```

```

    carry(2) <= SW(7) when ((SW(3) xor SW(7)) = '0') else carry(1);

```

```

    LEDG(3) <= ((SW(4) xor SW(8)) xor carry(2));

```

```

    carry(3) <= SW(8) when ((SW(4) xor SW(8)) = '0') else carry(2);

```

```

    LEDG(4) <= carry(3);

```

```


    LEDR <= SW;

```

```

END lab4_stru;

```

 

```
-- SW(0) = Cin
```

```
-- SW(1) = A0
```

```
-- SW(2) = A1
```

```
-- SW(3) = A2
```

```
-- SW(4) = A3
```

```
-- SW(5) = B0
```

```
-- SW(6) = B1
```

```
-- SW(7) = B2
```

```
-- SW(8) = B3
```

```
-- LEDG(0) = S0
```

```
-- LEDG(1) = S1
```

```
-- LEDG(2) = S2
```

```
-- LEDG(3) = S3
```

```
-- LEDG(4) = Cout
```

Solução II

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
-- somador completo (FA)
entity FA is
  port (a, b, c: in std_logic;
        soma, carry: out std_logic);
end FA;
architecture FA_beh of FA is
begin
  soma <= (a xor b) xor c;
  carry <= b when ((a xor b) = '0')
            else c;
end FA_beh;
```

```
-- SW(0) = Cin
-- SW(1) = A0
-- SW(2) = A1
-- SW(3) = A2
-- SW(4) = A3
-- SW(5) = B0
-- SW(6) = B1
-- SW(7) = B2
-- SW(8) = B3
-- LEDG(0) = S0
-- LEDG(1) = S1
-- LEDG(2) = S2
-- LEDG(3) = S3
-- LEDG(6) = Cout
-- LEDG(7) = Overf
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity RCA is
  port (SW : IN STD_LOGIC_VECTOR(17 downto 0);
        LEDG : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
        );
end RCA;

architecture RCA_stru of RCA is
  signal carry: std_logic_vector (3 downto 0);
  component FA
    port (a, b, c: in std_logic;
          soma, carry: out std_logic);
  end component;
begin
  FA0:
    FA port map (sw(1), sw(5), sw(0), LEDG(0), carry(0));
  FA1:
    FA port map (sw(2), sw(6), carry(0), LEDG(1), carry(1));
  FA2:
    FA port map (sw(3), sw(7), carry(1), LEDG(2), carry(2));
  FA3:
    FA port map (sw(4), sw(8), carry(2), LEDG(3), carry(3));
  LEDG(6) <= carry(3);           -- carry out
  LEDG(7) <= carry(2) xor carry(3); -- overflow
end RCA_stru;
```

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity RCA is  
  port (SW : IN STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNTO 0);  
        LEDG : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)  
        );  
end RCA;
```

```
architecture RCA_stru of RCA is  
begin
```

```
  LEDG(3 downto 0) <= SW(4 downto 1) + SW(8 downto 5) + ("000" & SW(0));  
end RCA_stru;
```

```
-- SW(0) = Cin  
-- SW(1) = A0  
-- SW(2) = A1  
-- SW(3) = A2  
-- SW(4) = A3
```

```
-- SW(5) = B0  
-- SW(6) = B1  
-- SW(7) = B2  
-- SW(8) = B3
```

```
-- LEDG(0) = S0  
-- LEDG(1) = S1  
-- LEDG(2) = S2  
-- LEDG(3) = S3
```


Resultado da síntese (*compile* no Quartus II)


Solução II

Flow Status	Successful - Sat Oct 1
Quartus II Version	9.1 Build 350 03/24/2
Revision Name	rca
Top-level Entity Name	RCA
Family	Cyclone II
Device	EP2C35F672C6
Timing Models	Final
Met timing requirements	Yes
Total logic elements	10 / 33,216 (< 1 %)
Total combinational functions	10 / 33,216 (< 1 %)
Dedicated logic registers	0 / 33,216 (0 %)
Total registers	0
Total pins	44 / 475 (9 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 483,840 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 70 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

Solução III


Flow Status	Successful - Sat Oct
Quartus II Version	9.1 Build 350 03/24/
Revision Name	rca
Top-level Entity Name	RCA
Family	Cyclone II
Device	EP2C35F672C6
Timing Models	Final
Met timing requirements	Yes
Total logic elements	5 / 33,216 (< 1 %)
Total combinational functions	5 / 33,216 (< 1 %)
Dedicated logic registers	0 / 33,216 (0 %)
Total registers	0
Total pins	26 / 475 (5 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 483,840 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 70 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

Utilizando o *RTL Viewer* do Quartus II

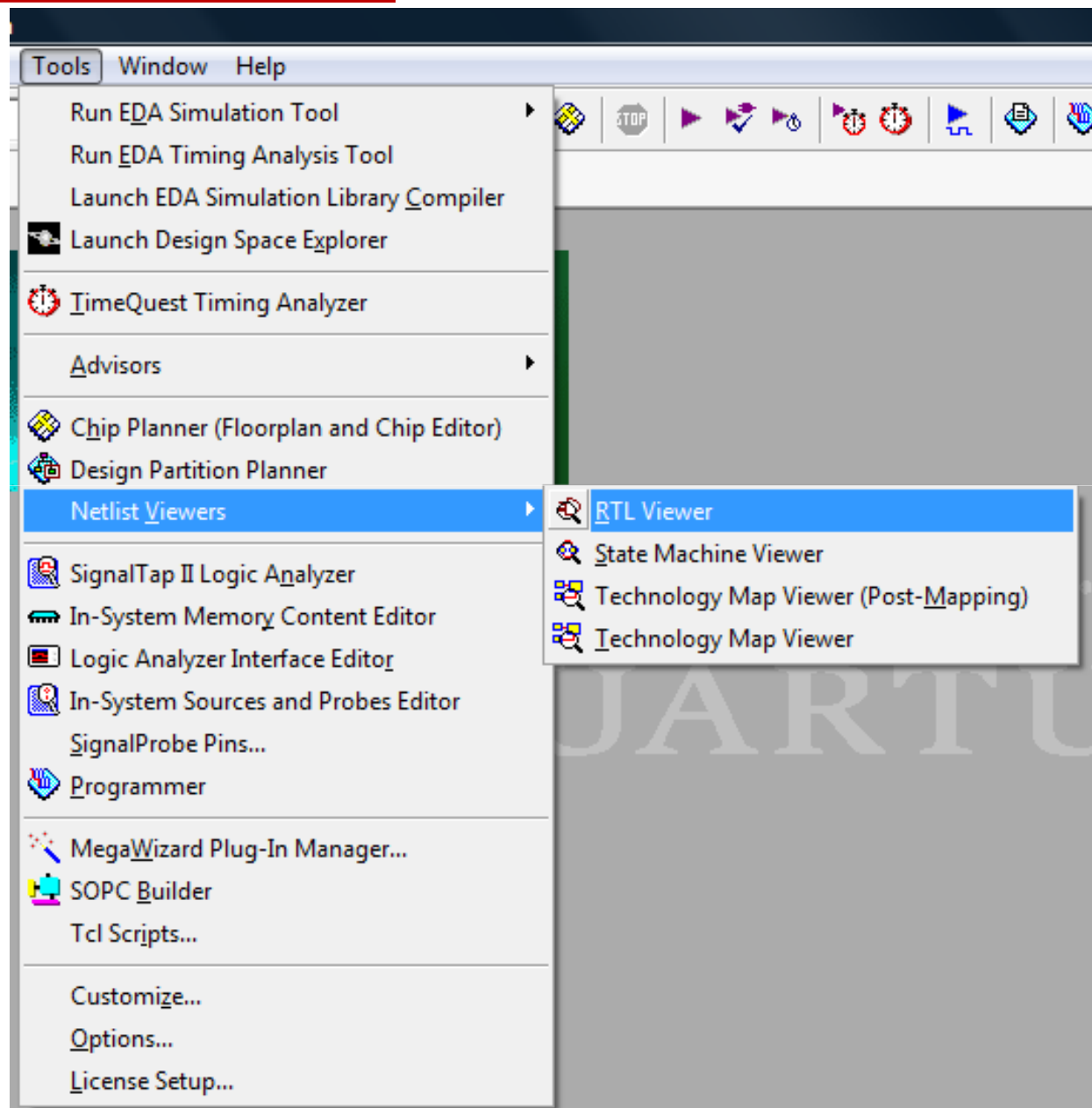


Utilizando o *RTL Viewer* do Quartus II

Solução I

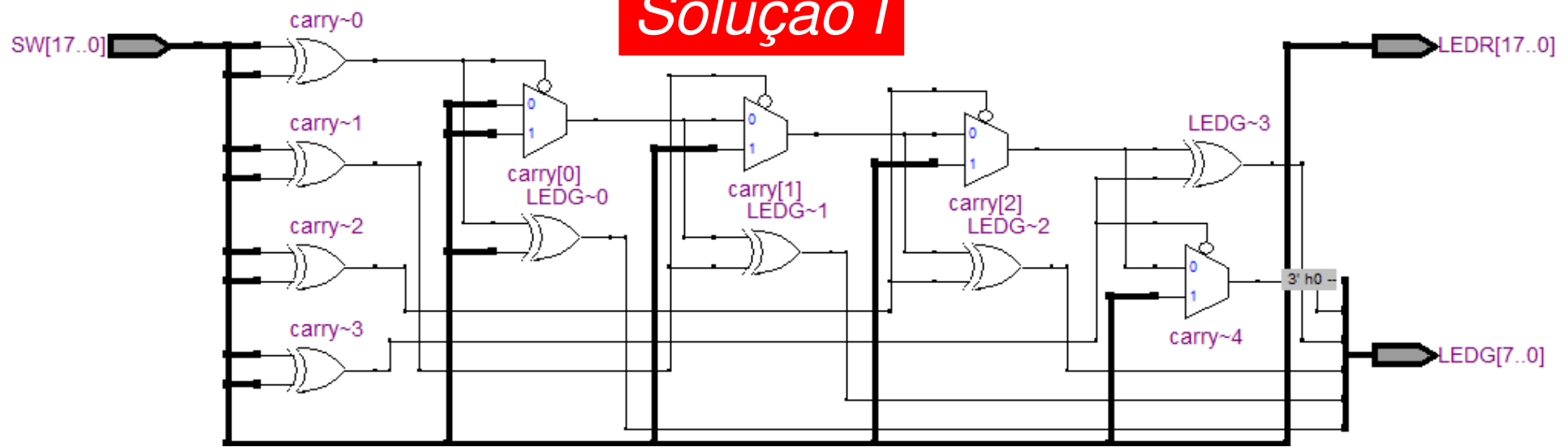

Solução II

Entrando no projeto hierárquico

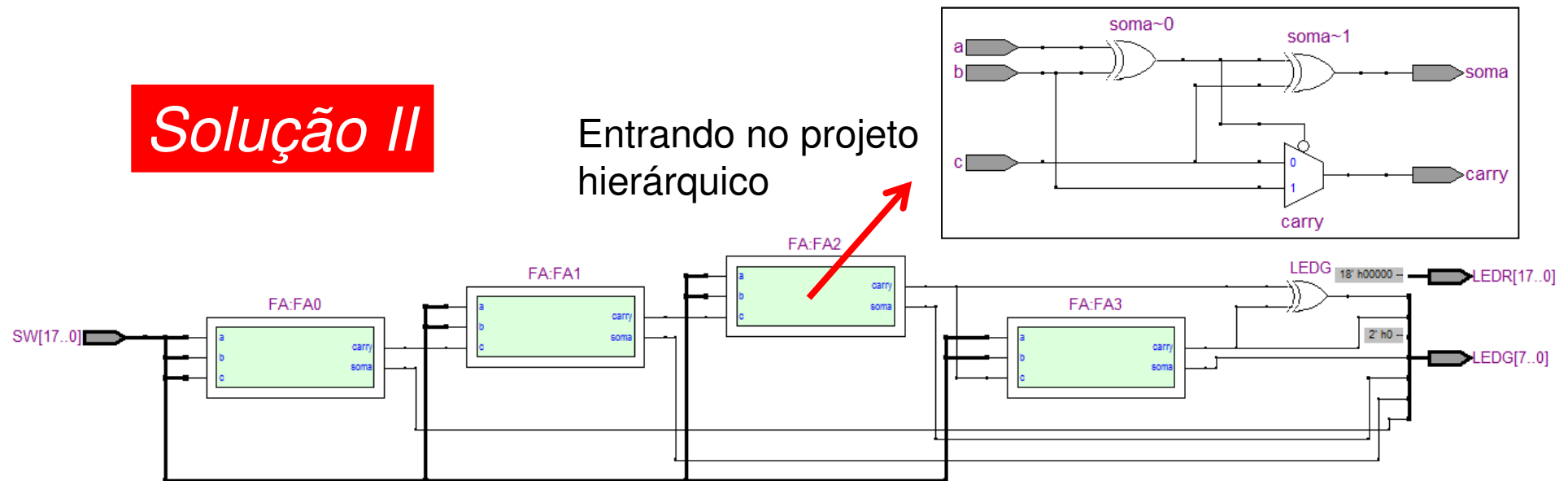

Flags

- Na Solução II foram realizadas as seguintes atribuições:

$\text{LEDG}(6) \leq \text{carry}(3);$


$\text{LEDG}(7) \leq \text{carry}(2) \text{ xor } \text{carry}(3);$

- A princípio, essas **sinalizações** (*flags*) não são necessárias, uma vez que o resultado da soma já está sendo indicado em LEDG(3), LEDG(2), LEDG(1), LEDG(0).
- Porém, flags são bastante úteis para sinalizar situações, tais como:
 - Resultado está incorreto devido a *overflow* (**LEDG(7)**)
 - Somador gerou um carry out (**LEDG(6)**)
 - Resultado da soma foi um valor negativo
 - Resultado da soma foi ZERO

***Tarefa a ser realizada:
Projeto de somador de 8 bits com flags
“construindo uma calculadora”***

Projeto de somador paralelo RCA

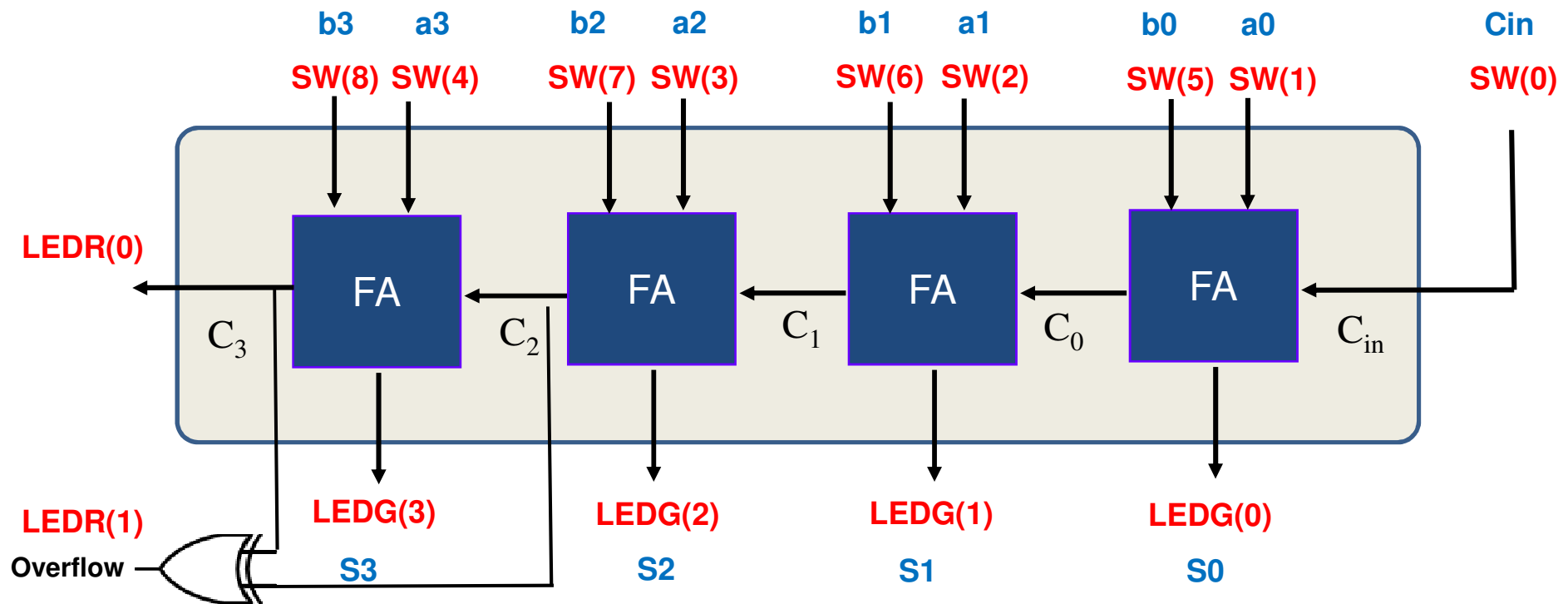- O diagrama a seguir apresenta um RCA de 4 bits
- Utiliza um XOR entre o C_2 e C_3 para indicar ocorrência de *overflow*.
- Sinaliza em LEDR(0) a ocorrência de carry out



Tarefa

A partir da **Solução II** apresentada anteriormente, implementar um **somador de 8 bits** com as seguintes entradas e saídas:

Entrada Cin e A

SW(0) = Cin
SW(1) = A0
SW(2) = A1
SW(3) = A2
SW(4) = A3
SW(5) = A4
SW(6) = A5
SW(7) = A6
SW(8) = A7

Entrada B

SW(9) = B0
SW(10) = B1
SW(11) = B2
SW(12) = B3
SW(13) = B4
SW(14) = B5
SW(15) = B6
SW(16) = B7

Saída Soma

LEDG(0) = S0
LEDG(1) = S1
LEDG(2) = S2
LEDG(3) = S3
LEDG(4) = S4
LEDG(5) = S5
LEDG(6) = S6
LEDG(7) = S7

Saída Flags

LEDR(0) = carry out
LEDR(1) = overflow
LEDR(2) = negativo
LEDR(3) = zero

	C ₈	C ₇	C ₆	C ₅	C ₄	C ₃	C ₂	C ₁	←	"vai-um" (<i>carry</i>)	
		A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	←	1º operando
+		B ₇	B ₆	B ₅	B ₄	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀	←	2º operando
		S ₇	S ₆	S ₅	S ₄	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀	←	soma

Tarefa (continuação)

- Os LEDs verdes (LEDG) deverão apresentar o resultado da soma dos operandos A e B (fornecidos com SW).
- O LED vermelho 0 deverá acender, sempre que o resultado de uma soma gerar um *carry out*, caso contrário deverá permanecer apagado.
- O LED vermelho 1 deverá acender, sempre que o resultado de uma soma resultar em *overflow*, caso contrário deverá permanecer apagado.
- O LED vermelho 2 deverá acender, sempre que o resultado de uma soma resultar em um valor negativo (bit 7 = '1'), caso contrário deverá permanecer apagado.
- O LED vermelho 3 deverá acender, sempre que o resultado de uma soma resultar em zero, caso contrário deverá permanecer apagado.

LEDR(0) = carry out
LEDR(1) = overflow
LEDR(2) = negativo
LEDR(3) = zero

Tarefa (continuação)

- Realizar a **simulação temporal** (e não funcional das aulas anteriores), de forma a verificar os valores intermediários da soma, até o circuito combinacional do somador fornecer o resultado correto na saída.

Tarefa adicional!!

Para aqueles que conseguiram terminar a tarefa prevista para o laboratório:

- **Projetar um decodificador de 7-segmentos**, semelhante ao da aula anterior, porém com capacidade para decodificação de números de 0 a F, para apresentação dos operandos e do resultado da soma nos displays de 7-segmentos.

Simulação com *ModelSim*

Simulação do projeto com ModelSim

1. Criar uma nova pasta dentro da pasta do projeto.
2. Copiar os **scripts de simulação** disponíveis na página da disciplina para dentro da nova pasta.
3. Entrar na nova pasta, editar o arquivo "*compila.do*", e alterar **rca.vhd** para o nome do seu arquivo VHDL a ser simulado.
4. Copiar APENAS o seu arquivo VHDL (somador de 8 bits) a ser simulado para a nova pasta, que já deve possuir os *scripts* de simulação copiados da página da disciplina.
5. Executar o *ModelSim-Altera*, que se encontra no menu *Iniciar* do Windows, pasta "*Altera*".
6. No menu "*File*" do *ModelSim*, definir a pasta do projeto (opção "*Change Directory*"), selecionando a nova pasta.

Simulação do projeto com ModelSim (cont.)

7. Execução da simulação (arquivo *compila.do*)
 - a) No menu "Tools" do ModelSim, selecionar "*Tcl*" -> "*Execute Macro*".
 - b) Selecionar o arquivo "*compila.do*", e "*Open*".
8. O *ModelSim* irá compilar os arquivos VHDL e iniciar a simulação.
9. A janela com as formas de onda irá abrir, apresentando o resultado da simulação.

Obs. Se desejar, editar o arquivo *tb.vhd* para alterar a simulação a ser realizada, e repetir o passo 7.

Simulação do projeto com ModelSim (cont.)

Obs. Se o resultado da simulação não estiver de acordo com o esperado, alterar o seu VHDL, salvar, e executar novamente a simulação (arquivo *compila.do*).

Obs. A simulação só irá funcionar se o seu projeto possuir EXATAMENTE a seguinte *entity*:

```
entity rca IS
```

```
    PORT (SW   : IN   STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNT0 0);
```

```
          LEDG: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0)
```

```
          LEDR: OUT STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNT0 0)
```

```
    );
```

```
end rca;
```

Simulação do projeto com ModelSim (cont.)

Obs. O arquivo "*compila.do*" contém os comandos do *ModelSim* necessários para realizar a simulação, incluindo:

- a) Criação da biblioteca de trabalho - comando *vlib*.
- b) Compilação dos arquivos VHDL para a biblioteca de trabalho - comando *vcom*.
- c) Inicialização do simulador com o arquivo *testbench* - comando *vsim*.
- d) Execução da janela de formas de onda (*waveform*) - comando *wave*.
- e) Adição dos sinais na janela de formas de onda - comando *wave*.
- f) Execução da simulação - comando *run*.