



Eletrônica Digital II

Lista 1 – Registrador de Deslocamento



Gustavo Simas da Silva

Thales Lohn da Silva

Lista 1
Exercício 1
JK
Proteus

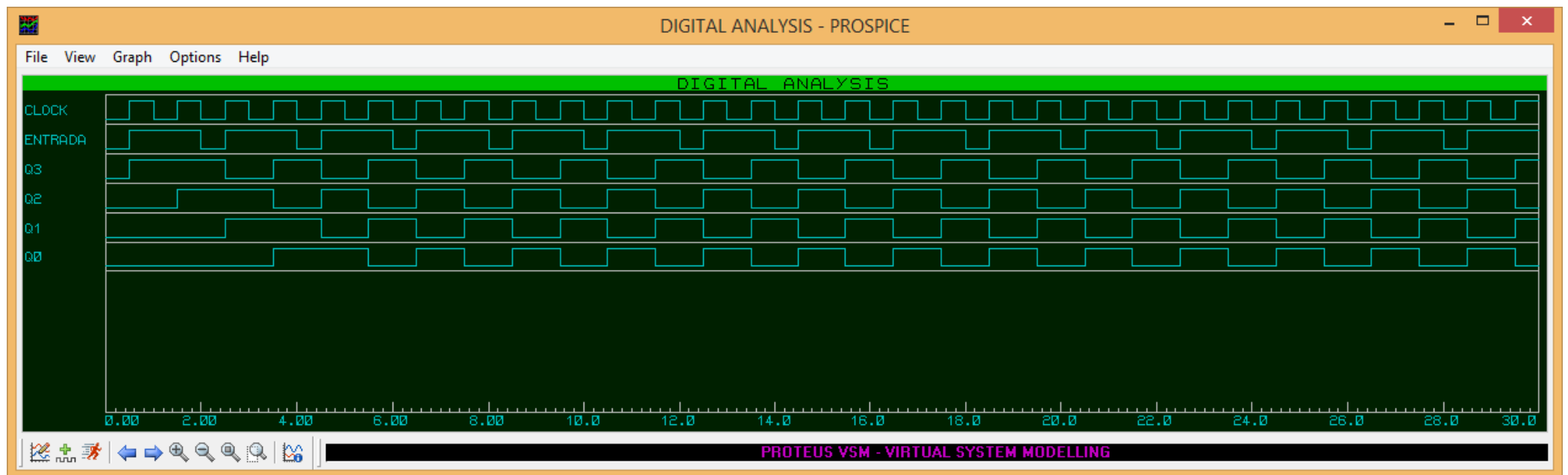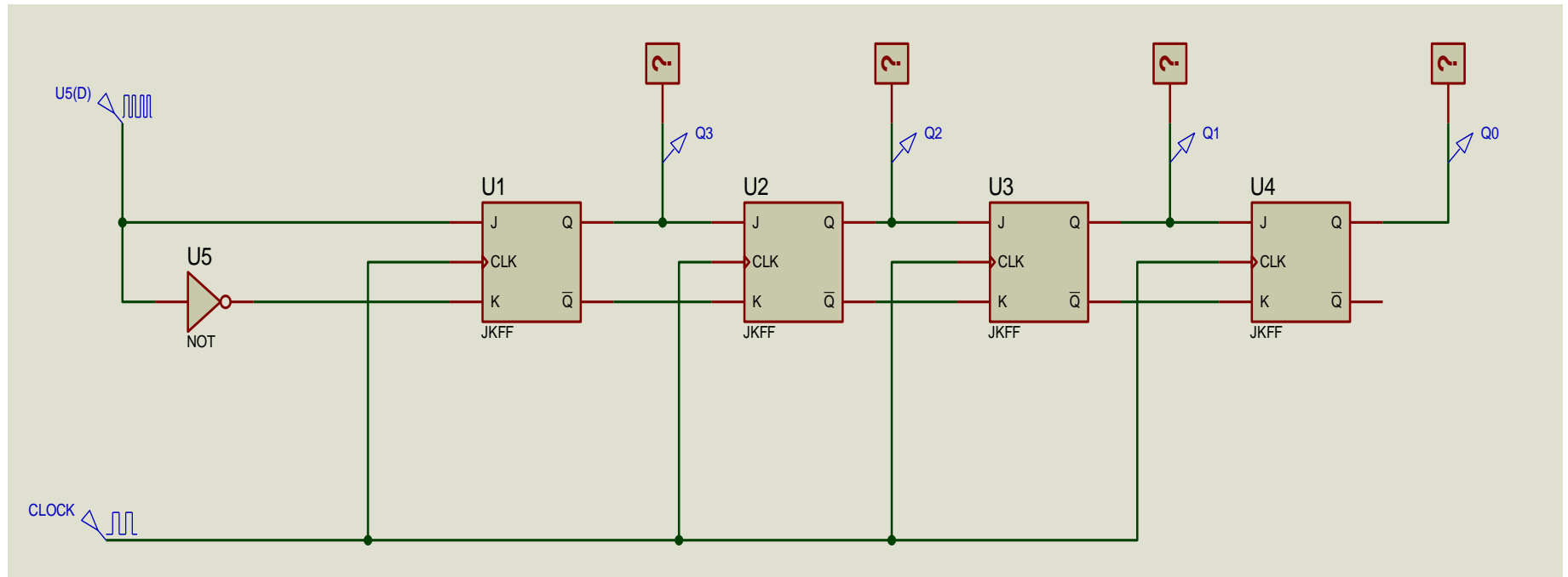



Quartus

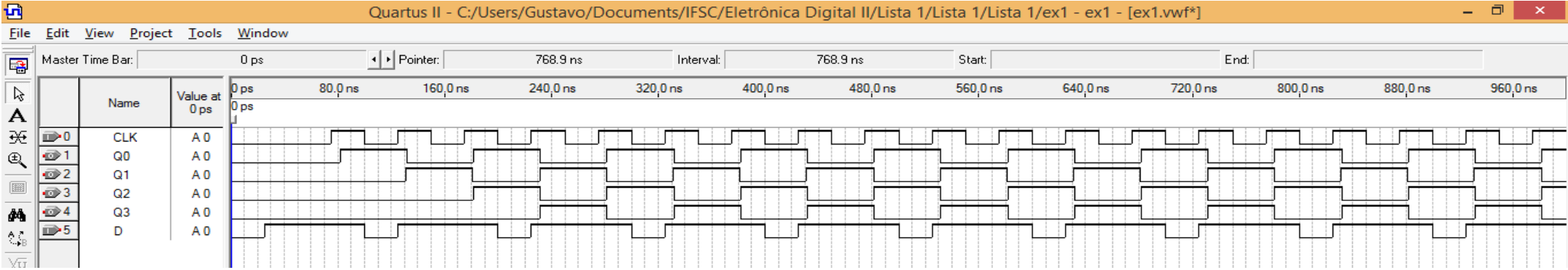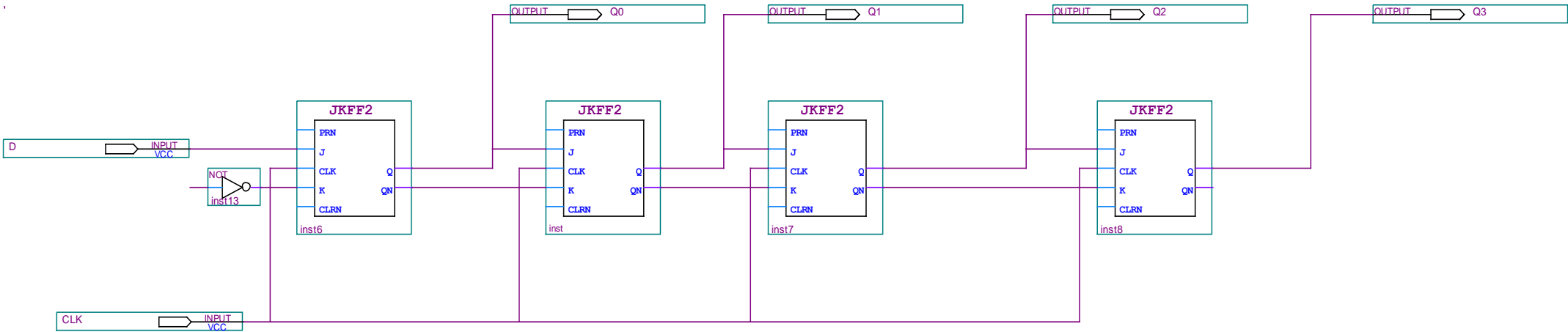



Exercício 2

Tipo D

Proteus

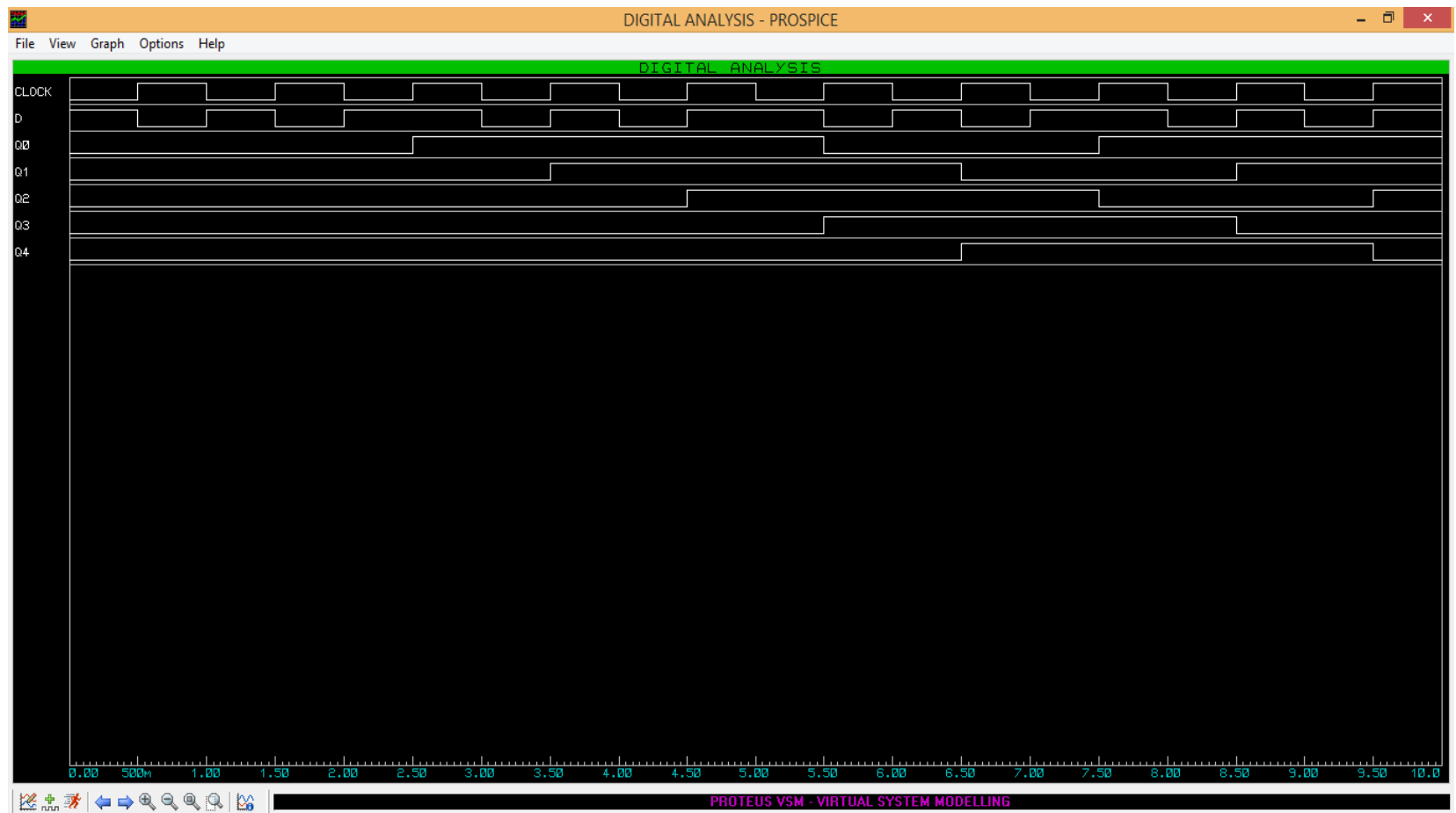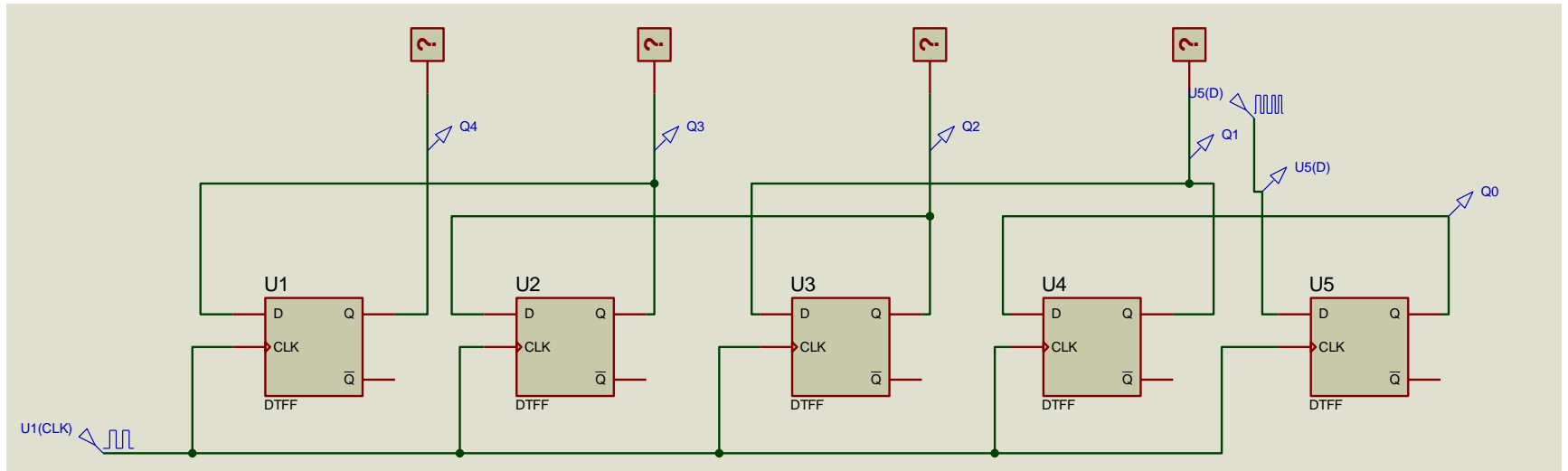



Quartus

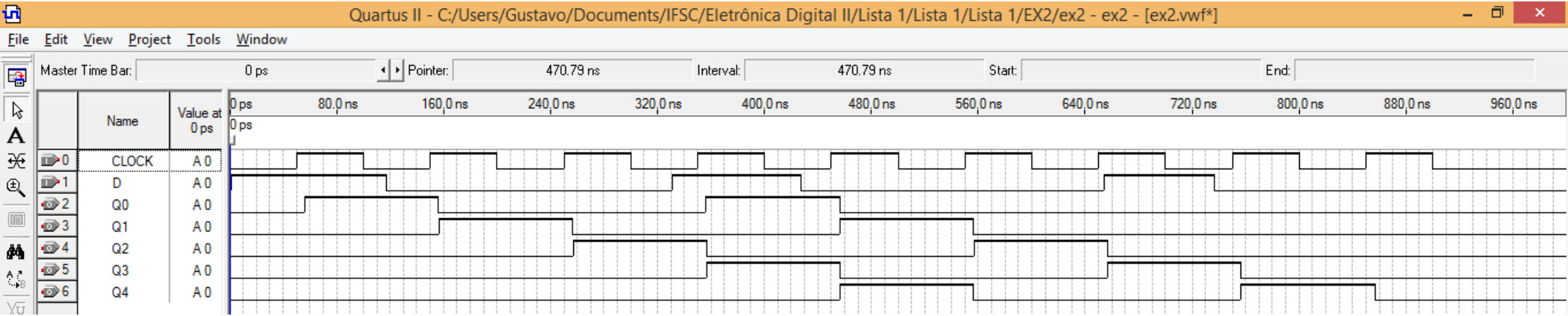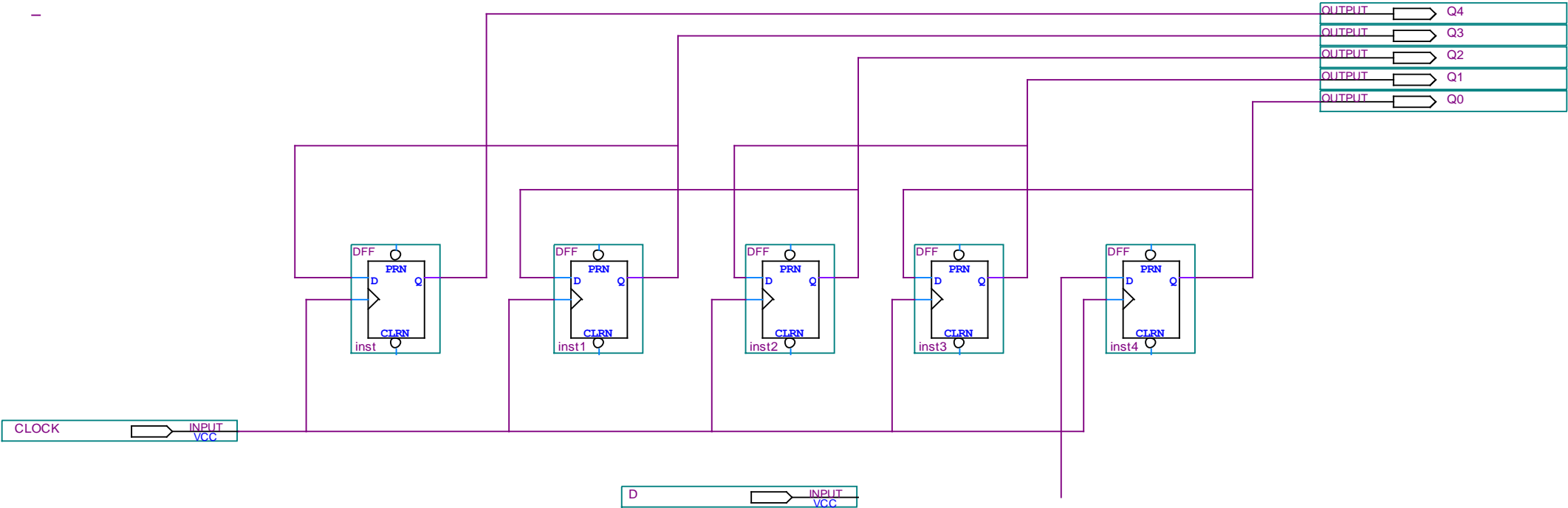


Exercício 3 – Paralelo-série 4 bits


Proteus

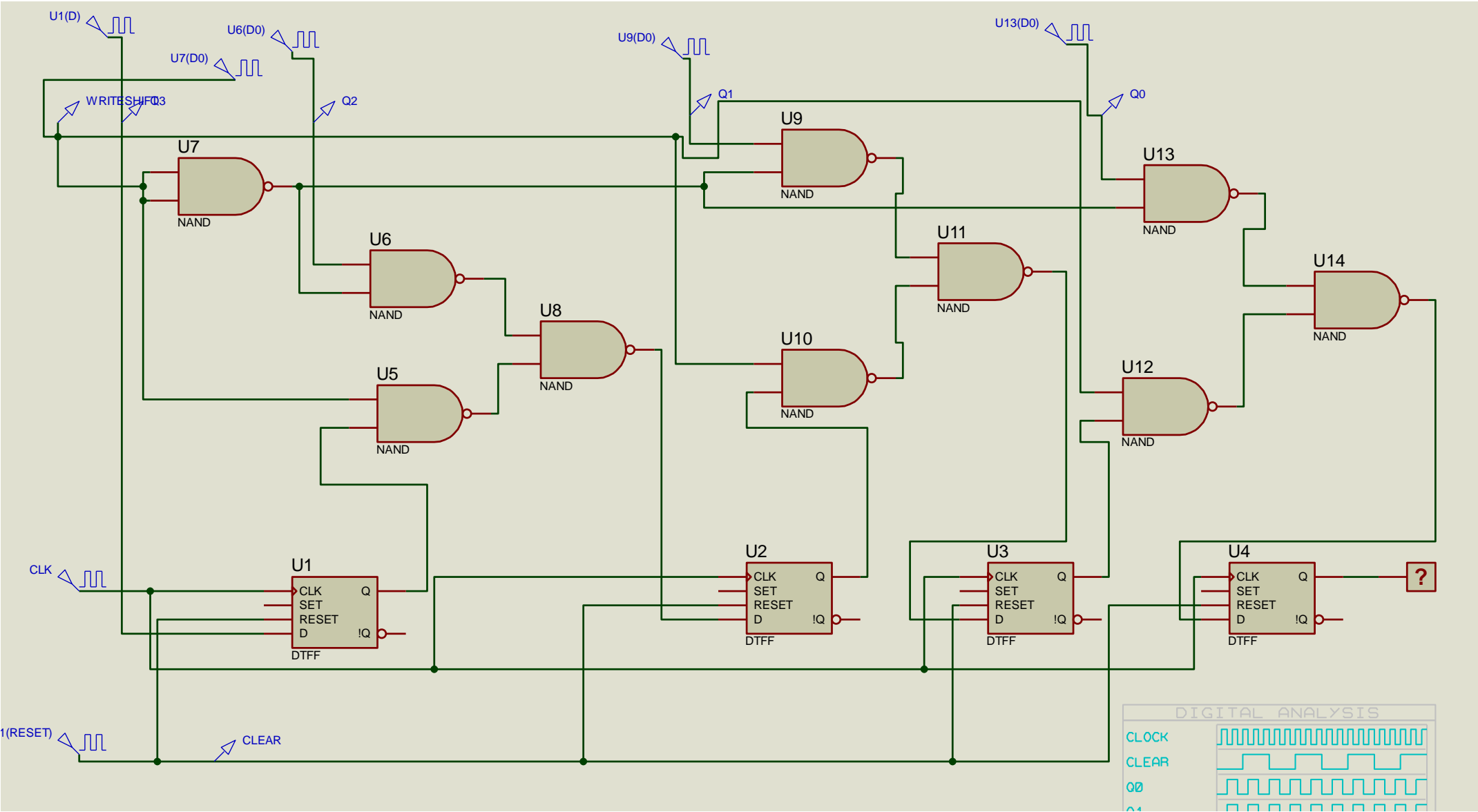

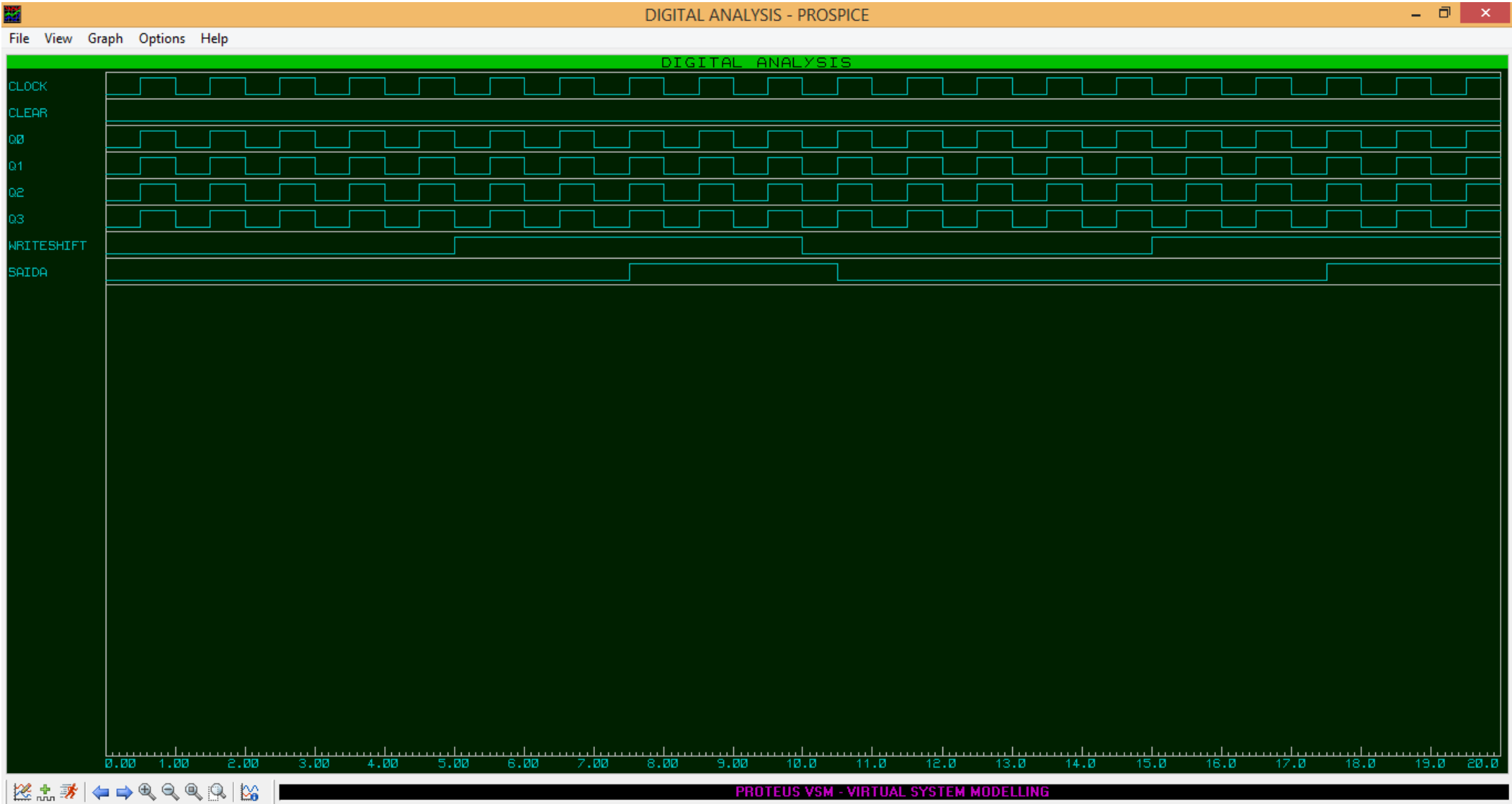


Quartus

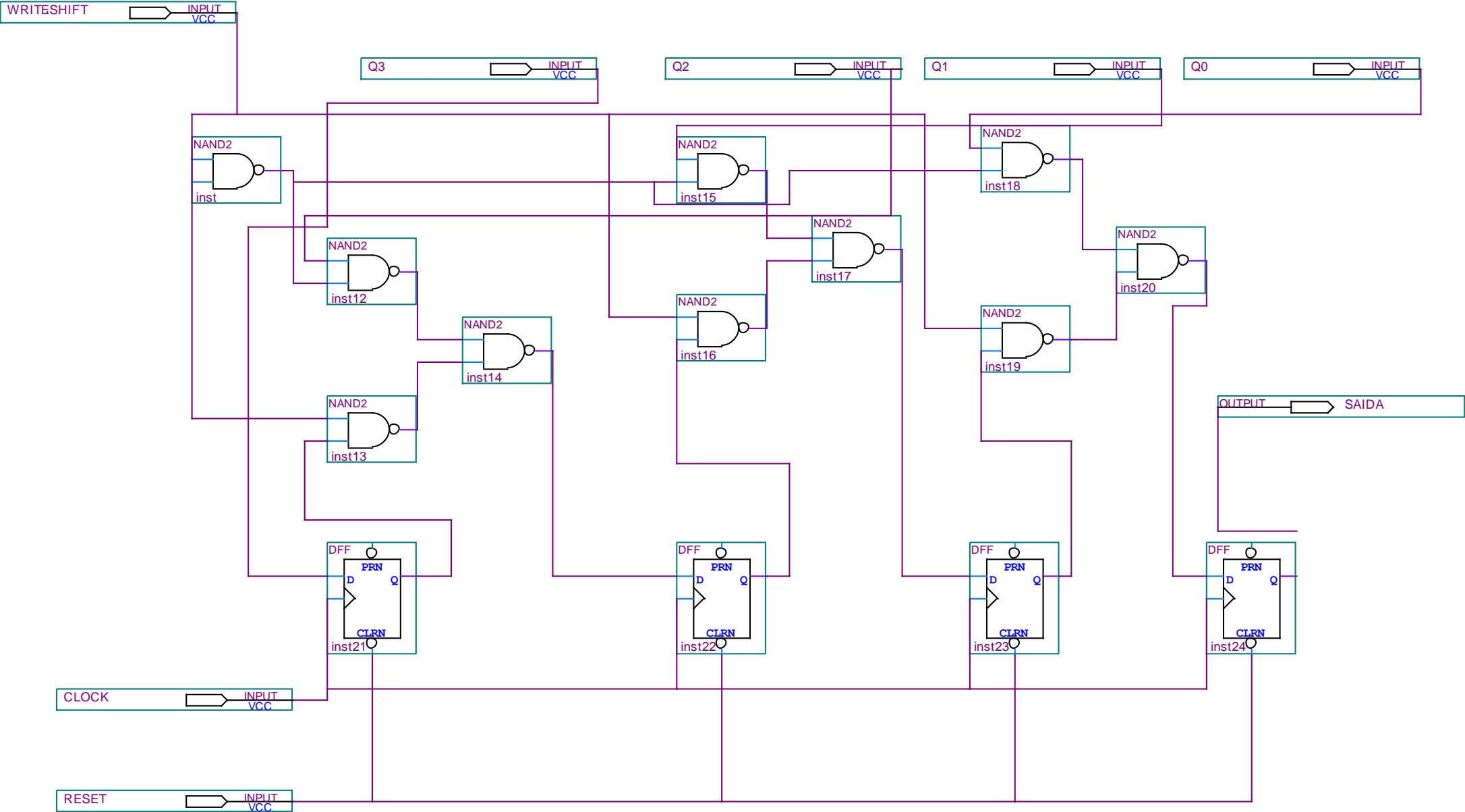


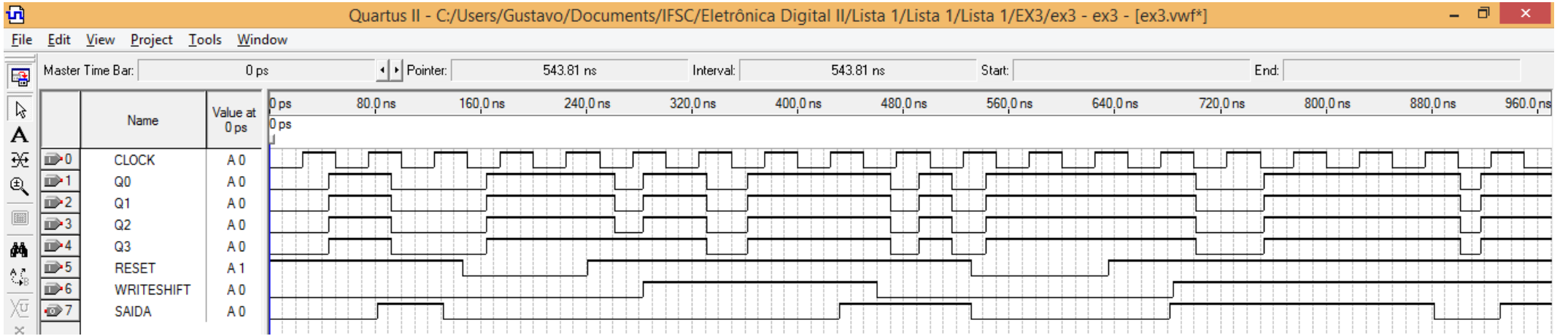

Exercício 4 – JK e contador em anel

Proteus

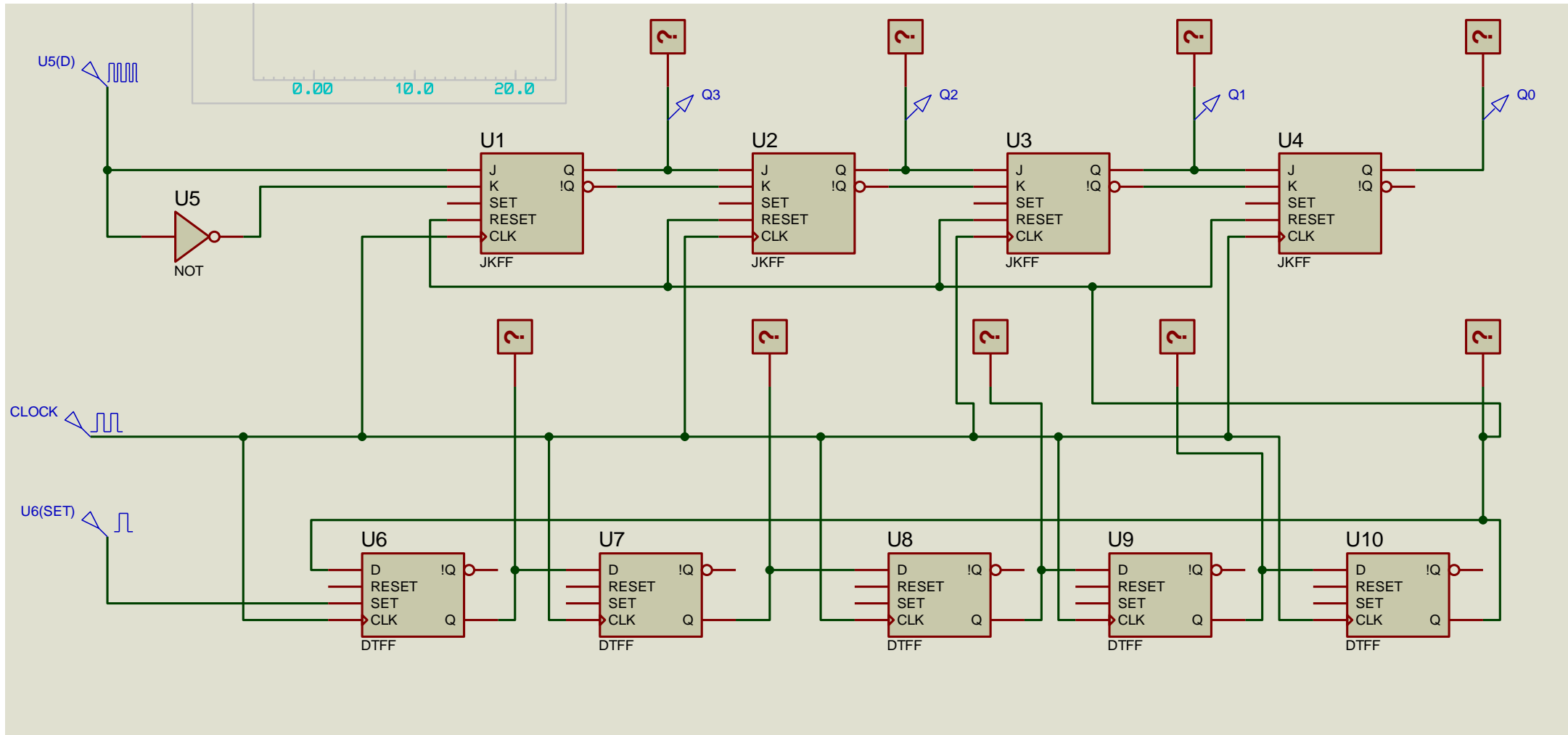

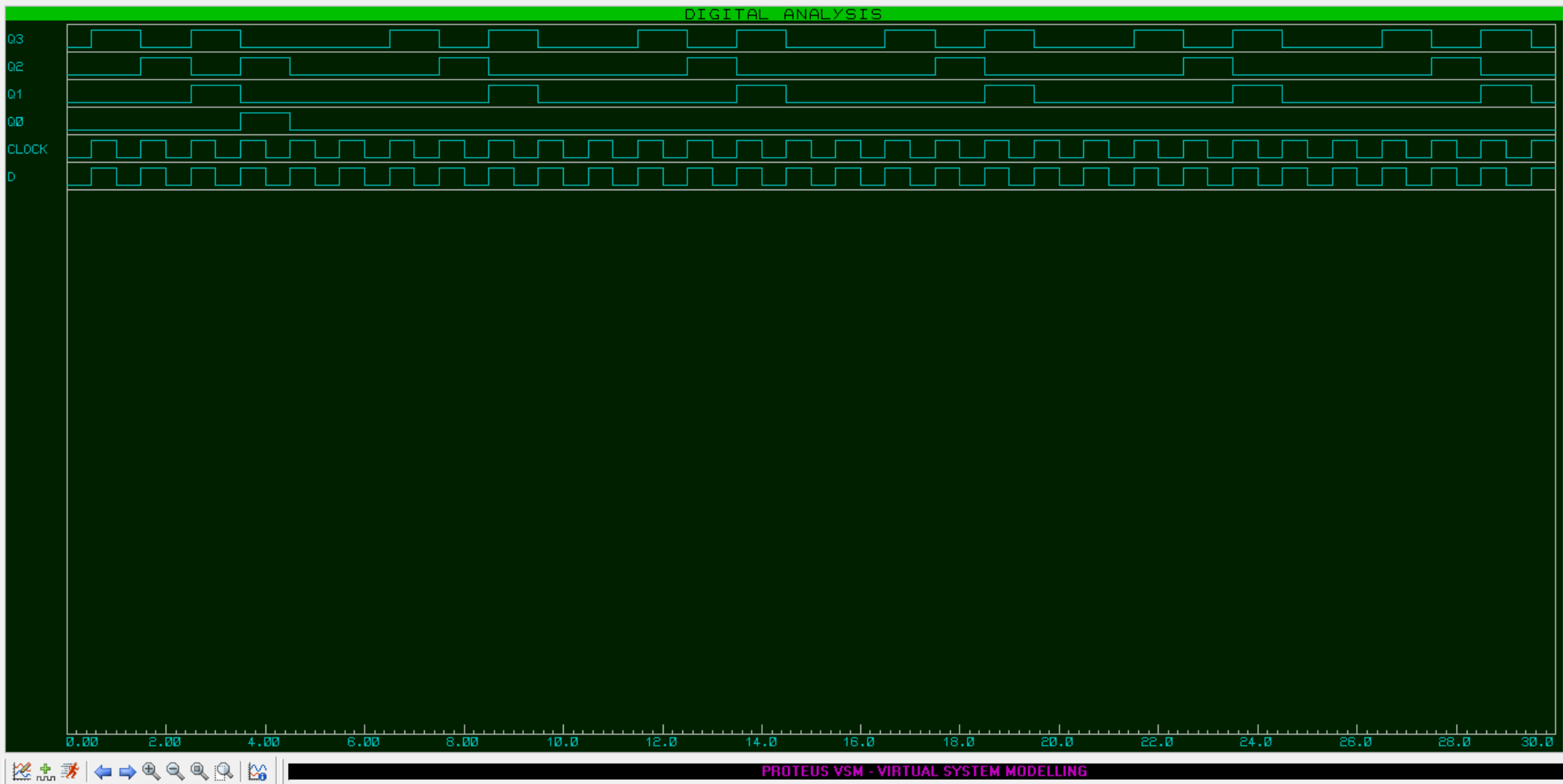

Quartus

