



**Universidade Federal de Santa Catarina**  
**Centro Tecnológico – CTC**  
**Departamento de Engenharia Elétrica**



# **“EEL7020 – Sistemas Digitais”**

**Prof. Eduardo Augusto Bezerra**

**Eduardo.Bezerra@eel.ufsc.br**


**Florianópolis, março de 2010.**

# Sistemas Digitais

***Prática: Projeto de decodificador***

Arquivo: lab1\_VHDL.pdf  
parte IV  
*(parte V e parte VI, opcional)*
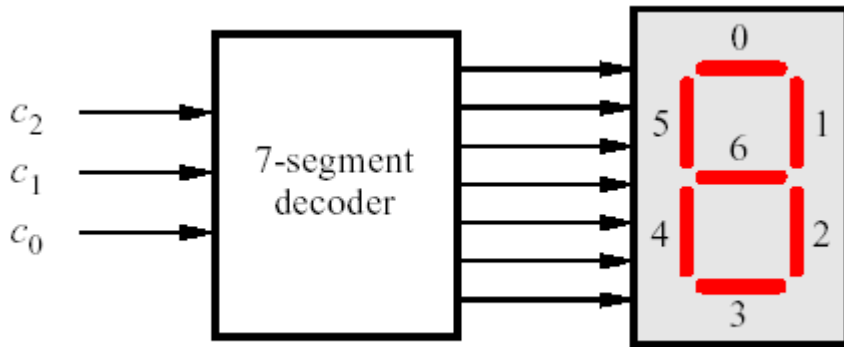
# Projeto de decodificador 7-seg - solução



			7 bits	
C2	C1	C0	6543210	Letra
0	0	0	0001001	H
0	0	1	0000110	E
0	1	0	1000111	L
0	1	1	1000000	O

## Algoritmo:

$F0 = c0'$

$F2 = F1 = c1 \text{ xor } c0$

$F3 = c2' c1' c0'$

$F4 = F5 = 0$

$F6 = c1$

## -- VHDL

```

HEX0(0) <= NOT SW(0);
HEX0(1) <= SW(1) XOR SW(0);
HEX0(2) <= SW(1) XOR SW(0);
HEX0(3) <= (NOT SW(2)) AND (NOT SW(1)) AND (NOT SW(0));
HEX0(4) <= '0';
HEX0(5) <= '0';
HEX0(6) <= SW(1);
    
```

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY lab3 IS
```

```
PORT (
```

```
    SW : IN STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNT0 0);
```

```
    HEX0 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNT0 0)
```

```
);
```

```
END lab3;
```

```
ARCHITECTURE aula3_beh OF lab3 IS
```

```
BEGIN
```

```
    HEX0(0) <= NOT SW(0);
```

```
    HEX0(1) <= SW(1) xor SW(0);
```

```
    HEX0(2) <= SW(1) xor SW(0);
```

```
    HEX0(3) <= (NOT SW(2)) AND (NOT SW(1)) AND (NOT SW(0));
```


```
    HEX0(4) <= '0';
```

```
    HEX0(5) <= '0';
```


```
    HEX0(6) <= SW(1);
```

```
END aula3_beh;
```
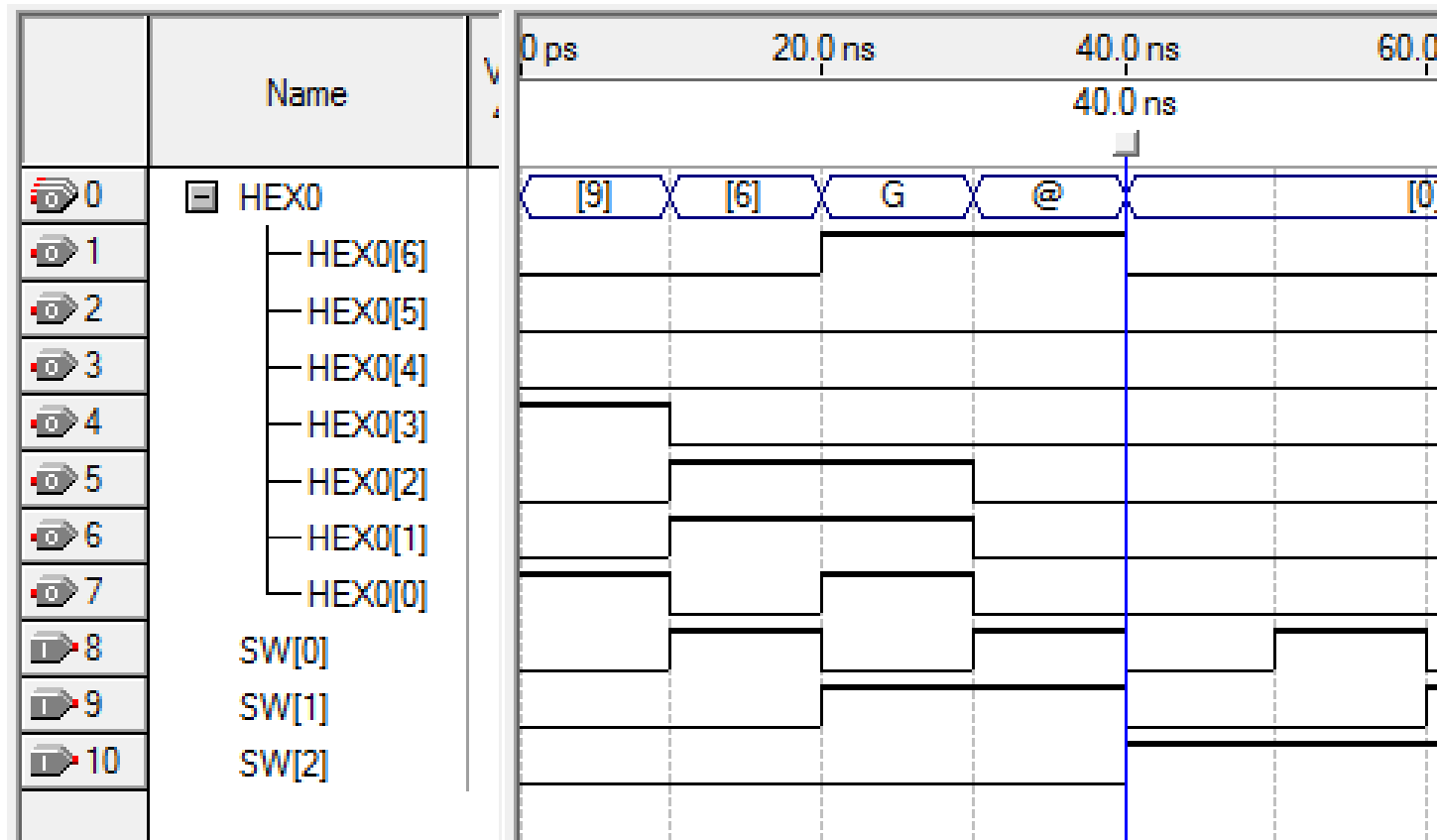
# Projeto de decodificador 7-seg - simulação



C2	C1	C0	6543210	Letra
0	0	0	0001001	H
0	0	1	0000110	E
0	1	0	1000111	L
0	1	1	1000000	O

 

!0 -