
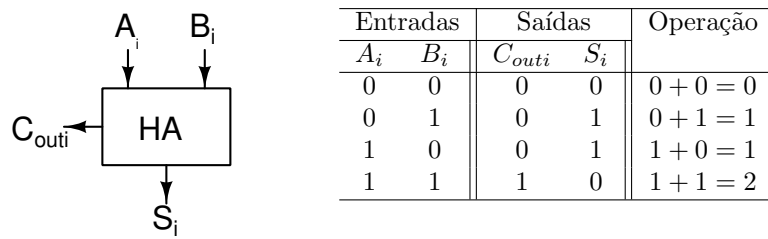


EEL 5105 - Laboratório 3

Meio somador (half adder):

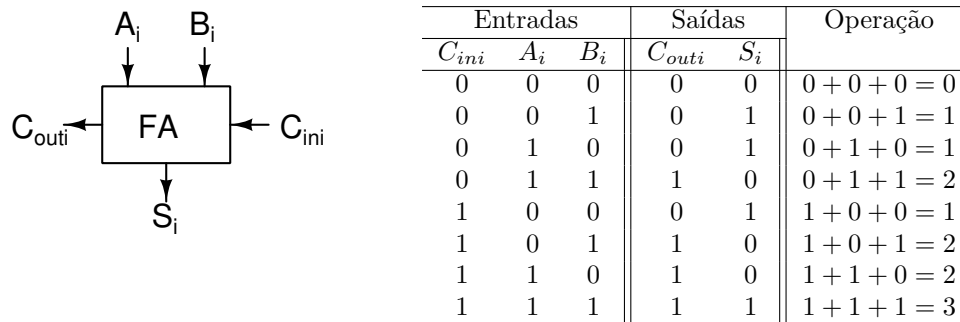

Somador completo (full adder):



Somador de 4 bits:

